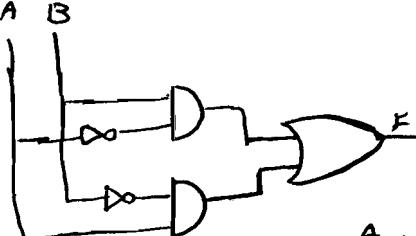
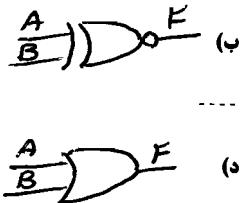
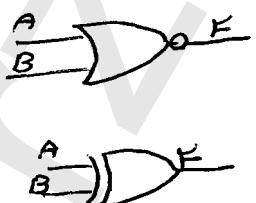
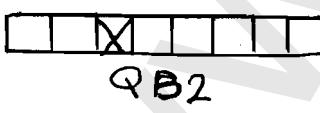


بامه تعالی

ساعت شروع : ۱۰/۳۰ صبح	ساعت آموزش : (۱۲۲ ساعته)	کدریاه ای درس(عملی) : مجموعه ششم	سوالات کتبی استاندارد: کنترل کننده منطقی PLC (درجه ۲)
مدت ارزشیابی: ۷۰ دقیقه	تاریخ ارزشیابی: ۸۵/۱۰/۱۳		تعداد سوال: ۵۰ تست
کارشناسی سنجش و ارزشیابی تخصصی متوسطه استان خراسان رضوی			کلیه دانش آموزان در دی ماه سال تحصیلی ۸۶-۸۵
(صفحه ۱: ۱)	سوالات		ردیف
			-۱
		معادل عدد (H) F325 کدام گزینه است؟	
	۱۱۱۰۰۱۱۰۰۱۰۰ (ب)	1001100110011101 (الف)	
	۱۱۱۱۰۰۱۱۰۰۱۰۰۱۰۱ (ج)	111100100110101 (ج)	
		معادل مدار منطقی روپرو کدام است؟	-۲
			
			(الف)
			(ج)
		معادل عدد ۹۵۴ در مبنای دسیمال کدام عدد در مبنای BCD می باشد؟	-۳
	10010101100 (ب)	100101010100 (الف)	
	10011010100 (د)	1001101100 (ج)	
		کدام یک جزء ابزار خروجی رایانه می باشد؟	-۴
	MOUSE (ب)	SCANER (الف)	
	KEY BOURD (د)	PRINTER (ج)	
		کدام گزینه جزء همایی PLC می باشد؟	-۵
	الله PLC استهلاک مکانیکی صوتی دارد (ب)	الله PLC تغیر در عملکرد ماشین به آسانی صورت میگیرد. (ج)	
	PLC منحصر به یک فرآیند خاص می باشد. (د)		
		منظور از PS کدام قسمت از PLC می باشد.	-۶
	منبع تقدیم (ب)	کارت ارتباط پرتوسوزی (الف)	
	مدول رابط (د)	واحد پردازش مرکزی (ج)	
		مقدار ولتاژ ورودیهای آنalog چند ولت است؟	-۷
	0-24 V AC (ب)	0-10 V AC (الف)	
	0±24 V DC (د)	0±10 V DC (ج)	
		در PLC زیمنس S5 - 48 عدد تایمر وجود دارد . کدام گزینه تایمراهی پایدار را نشان می دهد؟	-۸
	T0-T23 (ب)	T1-T24 (الف)	
	T24-T48 (د)	T25-T48 (ج)	
		از اینبارک در کدام دستور استفاده می شود؟	-۹
	JC (ب)	JU (الف)	
	L (د)	= (ج)	
		آدرس مقابله کدام گزینه است؟	-۱۰
			
	QB 2.5 (ب)	Q 5.2 (الف)	
	QB 5.2 (د)	Q2.5 (ج)	
A I 4.1		عملوند های مورد استفاده در برنامه مقابله کدام گزینه میباشد؟	-۱۱
= Q0.5	A , 1 (ب)	A , = (الف)	
BE	Q , = (د)	Q , I (ج)	
		شرط اجر ای برنامه به زبان S5 آن است که	-۱۲
	(ب) در FB نوشته و در PB سازماندهی شود.	(الف) در OB نوشته و در PB سازماندهی می شود.	
	(د) در PB نوشته و در FB سازماندهی شود.	(ج) در PB نوشته و در OB سازماندهی شود.	










باشه تعالی

ساعت آموزش: (۱۲۲ ساعته)	کد رایله ای درس(عملی): مجموعه ششم	ساعت شروع: ۱۰/۳۰ صبح	سوالات کتبی استاندارد: کنترل کنندۀ منطقی PLC (درجه ۲)	تعداد سوال: ۵۰ نتست
مدت ارزشیابی:	۸۵/۱۰/۱۳	تاریخ ارزشیابی:		
کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی متوسطه استان خراسان رضوی		کلیه دانش آموزان در دی ماه سال تحصیلی ۸۶-۸۵		
(صفحه: ۲)	سوالات			ردیف
بلوک های تابع ساز در زبان S5 به چه صورت نوشته میشود؟	-۱۳			
الف) STL				
ج) LAD				
ب) CSF				
د) مانند PB ها نوشته می شود				
نقش اپتی کوبler در PLC چیست؟	-۱۴			
الف) تقویت سیگنال ورودی به CPU				
ج) ایزوله نمودن CPU از ورودی و خروجی				
ب) ذخیره نمودن اطلاعات برای دسترسی سریع به CPU				
د) کدام گزینه در مورد مقایسه گرها صحیح می باشد؟	-۱۵			
الف) ورودی بصورت WORD خروجی بصورت WORD				
ج) ورودی و خروجی بصورت BIT				
ب) ورودی بصورت WORD خروجی بصورت BIT				
د) WORD				
از نظر عملکرد کدامیک از گزینه ها معادل برنامه مقابله است؟	-۱۶			
A I0.0				
S Q0.1				
A I0.0				
A Q0.1				
ON I0.1				
= Q0.1				
BE				
A I0.0				
A Q0.1				
ON I0.1				
= Q0.1				
BE				
A I0.0				
ON I0.1				
= Q0.1				
BE				
در مورد عدم تداخل دو کلمه ورودی کدام گزینه صحیح می باشد؟	-۱۷			
الف) هر دو WORD زوج یا فرد باشد				
ج) هر دو WORD مثبت یا منفی باشد.				
ب) هر دو WORD زوج یا فرد باشد				
د) هر دو WORD مثبت یا منفی باشد.				
مقدار زمان KT 500.1 چقدر است؟	-۱۸			
الف) ۵۰۰۰ تانیه				
ج) ۵ تانیه				
ب) ۵۰۰ تانیه				
د) ۵۰ تانیه				
برای اینکه عدد ۵۲ مبنای شمارش در یک کانتر قرار گیرد کدام گزینه به جای علامت سوال می باشد؟	-۱۹			
A I0.0				
CU CI				
L RC 52				
???				
AC 1				
= Q1.7				
BE				
R CI (ب)				
S CI (د)				
S CU (الف)				
S CD (ج)				
کدام یک از گزینه ها جزء روشهای برنامه نویسی می باشد؟	-۲۰			
الف) برنامه نویسی سازمان یافته				
ج) برنامه نویسی در PB				
ب) رسم فلوچارت برنامه				
د) تهیه ابزار مورد نیاز				
دیاگرام زمانی مقابله مربوط به کدام نوع تایмер است؟	-۲۱			
S				
Q				
R				
SF (ب)				
SD (د)				
SS (الف)				
SP (ج)				
کدامیک از تعاریف مربوط به تایمر SD صحیح تر می باشد؟	-۲۲			
الف) با یک شدن ورودی - خروجی یک شده و پس از گذشت زمان تنظیم شده خروجی صفر می شود.				
ب) با یک شدن لحظه ای ورودی - خروجی یک شده و پس از گذشت زمان تنظیم شده یک می شود.				
ج) با یک شدن لحظه ای ورودی - خروجی پس از گذشت زمان تنظیم شده یک می شود.				

پاسخه تعلیل

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">ساعت آموزش: (۱۲۲ ساعته)</td><td style="width: 50%;">کد رایله ای درس (عملی): مجموعه ششم</td></tr> <tr> <td>ساعت شروع: ۱۰/۳۰ صبح</td><td></td></tr> </table>	ساعت آموزش: (۱۲۲ ساعته)	کد رایله ای درس (عملی): مجموعه ششم	ساعت شروع: ۱۰/۳۰ صبح		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">تاریخ ارزشیابی: ۸۵/۱۰/۱۳</td><td style="width: 50%;">مدت ارزشیابی: ۷۰ دقیقه</td></tr> <tr> <td colspan="2">کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی متوجه استان خراسان رضوی کلیه دانش آموزان در دی ماه سال تحصیلی ۸۵-۸۶</td></tr> </table>	تاریخ ارزشیابی: ۸۵/۱۰/۱۳	مدت ارزشیابی: ۷۰ دقیقه	کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی متوجه استان خراسان رضوی کلیه دانش آموزان در دی ماه سال تحصیلی ۸۵-۸۶		سوالات کتبی استاندارد: کنترل کننده منطقی PLC (درجه ۲۵)
ساعت آموزش: (۱۲۲ ساعته)	کد رایله ای درس (عملی): مجموعه ششم									
ساعت شروع: ۱۰/۳۰ صبح										
تاریخ ارزشیابی: ۸۵/۱۰/۱۳	مدت ارزشیابی: ۷۰ دقیقه									
کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی متوجه استان خراسان رضوی کلیه دانش آموزان در دی ماه سال تحصیلی ۸۵-۸۶										
(صفحه: ۳)	سوالات	ردیف								
۲۳	آخرین دستوری که باعث توقف برنامه می شود در کدام قسمت از حافظه CPU قابل دسترسی است؟	-								
الف) I-STACK	(ب) B-STACK	-								
ج) ROM	(ج) RWM	-								
۲۴	جزء کدام دستورات در S5 می باشد؟	-								
الف) دستورات پایه ای	(ب) دستورات سیستمی	-								
ج) دستورات عملکردی	(ج) دستورات تکمیلی	-								
۲۵	یا سیستم عامل OS در کدام قسمت از حافظه قرار می گیرد؟	-								
الف) RAM با ROM	(ب) EEPROM با EEPROM	-								
ج) PROM با RAM	(ج) PROM با ROM	-								
۲۶	RLO چیست؟	-								
الف) یک بیت که نتیجه هر عمل ریاضی در آن قرار میگیرد.	(ب) یک بیت که نتیجه هر سگمنت در آن قرار میگیرد.	-								
ج) یک بیت که نتیجه خروجی در آن قرار میگیرد.	(ج) یک بیت که نتیجه هر عبارت در آن قرار میگیرد.	-								
۲۷	در DB ها اطلاعات (data) به چه صورت خوانده می شود؟	-								
الف) بدون شرط	(ب) بعد از فرمان C	-								
ج) با شرط	(ج) بعد از فرمان JC	-								
۲۸	بزرگترین عدد ثابت که در انبار ک قرار میگیرد کدام است؟	-								
الف) FFFF	(ب) 7FFF	-								
ج) FFF7	(ج) 7FF7	-								
۲۹	CV در کانتر ها چند بیت از انبار ک را مورد استفاده قرار می دهدند؟	-								
الف) ۱۶ بیت	(ب) ۱۳ بیت	-								
ج) ۱۴ بیت	(ج) ۱۲ بیت	-								
۳۰	فلک ها در برنامه نویسی کدام عمل را انجام می دهند؟	-								
الف) نقش چرک نویس را انجام می دهند	(ب) برای ایجاد پرانتزها در برنامه	-								
ج) تعداد ورودی را افزایش می دهند	(ج) تعداد خروجی را افزایش می دهند	-								
۳۱	کدام تایمر فقط به لبه صعودی و لحظه ای ورودی حساس است؟	-								
الف) SP	(ب) SE	-								
ج) SD	(ج) SF	-								
۳۲	در تایمر SF مبنای سنجش زمان کدام گزینه است؟	-								
الف) صفر بودن ورودی RESET	(ب) لبه صعودی (پیش روونده) ورودی	-								
ج) یک بودن ورودی SET	(ج) لبه نزولی (پس روونده) ورودی	-								
۳۳	در کدام سیستم کنترلی یک اتصال یا فیدبک بین خروجی و ورودی سیستم بر قرار است؟	-								
الف) کنترل مدار باز	(ب) کنترل مدار بسته	-								
ج) سخت افزاری	(ج) نرم افزاری	-								
۳۴	چرا از بلوکهای سازماندهی استفاده می شود؟	-								
الف) برای بالا بردن حافظه PLC	(ب) برای بالا بردن جریان PLC	-								
ج) برای بالا بردن حافظه RAM	(ج) برای بالا بردن سرعت CPU	-								
۳۵	کدام گزینه برای JL-JC مناسب تو است؟	-								
الف) هر دو وابسته به بیت RLO می باشند.	(ب) هر دو در DB ها استفاده می شوند.	-								
ج) هر دو جزو دستورات BASIC می باشند.	(ج) هر دو به صورت شرطی اجرا می شوند.	-								
۳۶	سیستمی که مرتبه کننده CPU با قسمتهای دیگر PLC است چه نام دارد.	-								
الف) BUS	(ب) DATA BUS	-								
ج) ADDRESS BUS	(ج) CONTROL BUS	-								
۳۷	کدام دستور در یک برنامه از نظر اجرایی مقدم است؟	-								
الف) دستوری که به خط ابتدای برنامه نزدیک باشد.	(ب) دستوری که به خط انتهای برنامه نزدیک باشد.	-								
ج) دستوراتی که بصورت STL نوشته شوند.	(ج) دستوراتی که بصورت LAD نوشته شده باشند.	-								
۳۸	کدام تایмер عکس تامر SD می باشد؟	-								
الف) SS	(ب) SF	-								
ج) SE	(ج) SP	-								

باشه تعالی

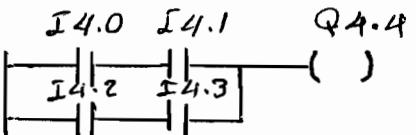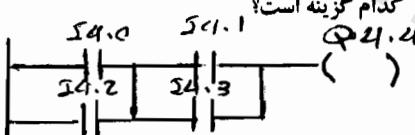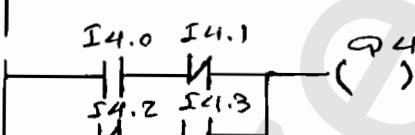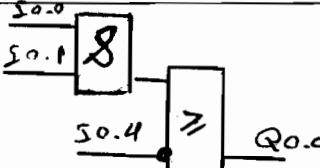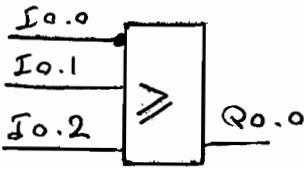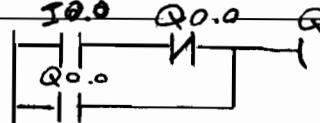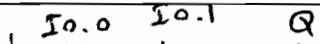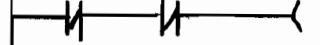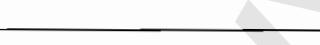ساعت شروع : ۱۰/۳۰ صبح	ساعت آموزش : ۱۲۲ (۱۲ ساعته)	کد ریلای ای درس (عملی) : مجموعه ششم	سوالات کتبی استاندارد: کنترل کننده منطقی PLC (درجه ۲۰)
مدت ارزشیابی: ۷۰ دقیقه	تاریخ ارزشیابی: ۸۵/۱۰/۱۳		تعداد سوال: ۵۰ تست
کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی متوسطه استان خراسان رضوی	کلیه دانش آموزان در دی ماه سال تحصیلی ۸۵-۸۶		
(صفحه: ۴)	سوالات		ردیف
	(b)	برنامه AND فبل از OR کدام گزینه است؟	-۳۹
	(الف)		
	(ج)		
	(ب)	در برنامه مقابله شرط یک بودن خروجی کدام است؟	-۴۰
	(ج)		
	(ب)	در برنامه مقابله خروجی غیرفعال میشود اگر	-۴۱
	(ج)		
	(ب)	در برنامه مقابله با یک شدن و رو دی بصورت لحظه ای کدام گزینه صحیح تر است؟	-۴۲
	(ج)		
	(ب)	خروچی غیرفعال می شود.	
	(ج)	خروچی هرگز فعال می شود.	
	(ب)	در برنامه های ترتیبی....	-۴۳
	(ج)	الف) انجام یک مرحله مشروط به انجام مرحله قبل است ج) کلیه OB ها به ترتیب اجرا می شوند	
	(ب)	در فلیپ قلاب مقابله	-۴۴
	(ج)	الف) با یک شدن ورودی SET خروجی بصورت لحظه ای فعال می شود ج) با یک شدن ورودی RE SET خروجی غیرفعال می شود هر چند ورودی SET فعال باشد	
	(ب)	معادل STL برنامه مقابله کدام گزینه است؟	-۴۵
	(ج)		
	(ب)	$AN \ I0.0$	
	(ج)		
	(ب)	$AN \ I0.1$	(الف)
	(ج)		
	(ب)	$\overline{SE} \ Q0.0$	
	(ج)		
	(ب)	$ON \ I0.0$	
	(ج)		
	(ب)	$ON \ I0.1$	
	(ج)		
	(ب)	$\overline{SE} \ Q0.0$	
	(ج)		
	(ب)	ورودیهای R, S ..	-۴۶
	(ج)		
	(ب)	الف) با لبه صعودی فعال می شوند	
	(ج)		
	(ب)	با سطح ولتاژ غیرفعال می شوند	
	(ج)		
	(ب)	در حین اجرای برنامه و برای اطلاع از وضعیت ورودیها CPU به کدام قسمت مراجعه می کنند؟	-۴۷
	(ج)		
	(ب)	الف) PIO	
	(ج)		
	(ب)	ورودیهای دیجیتال	
	(ج)		

پاسخه تعلیم

ساعت آموزش: (۱۲۲ ساعت)	کاربردهای درس (عملی): مجموعه ششم	ساعت شروع: ۱۰/۳۰ صبح	سوالات کنکور استاندارد: کنترل کننده منطقی PLC (درجه ۲۴)
مدت ارزشیابی:	۸۵/۱۰/۱۳	تاریخ ارزشیابی:	۵۰ نسبت تعداد سوال
کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی متوسطه استان خراسان رضوی	۸۵-۸۶ سال تحصیلی	کلیه دانش آموزان در دی ماه	
سوالات			(صفحه: ۵) ردیف
			معادل LAD برنامه مقابل کدام گزینه است -۴۸
			(الف) (ب)
از باتری BACKUP (پشتیبان) به چه منظور استفاده می شود؟			-۴۹
(ب) تامین ولتاژ ورودیها (د) تامین ولتاژ EEPROM			الف) تامین ولتاژ CPU
(ج) تامین ولتاژ RAM			ROM (الف) PROM (ج)
کدام حافظه فقط توسط کارخانه سازنده و برای یک بار قابل برنامه ریزی است.			-۵۰
EPROM (ب) EEPROM (د)			

با آرزوی موفقیت و سرآشرازی شما